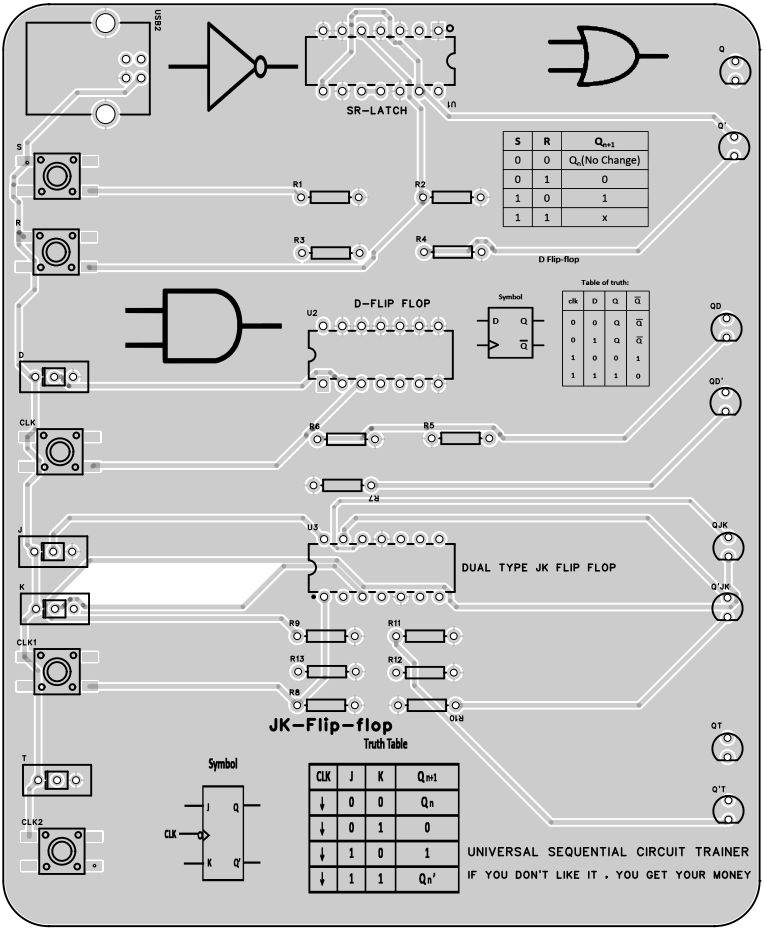

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n(No Change)
0	1	0
1	0	1
1	1	x

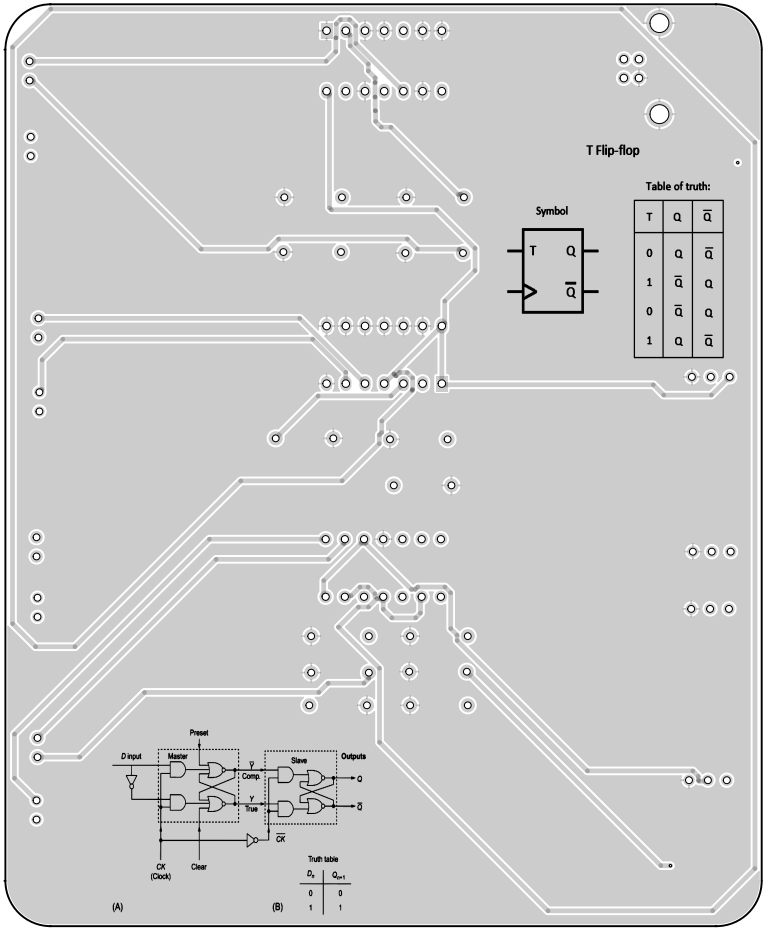
T Flip-flop
Table of truth:
Symbol
T
Q
Q̄
T | Q | Q̄
0 | Q | Q̄
1 | Q̄ | Q
0 | Q̄ | Q
1 | Q | Q̄
Preset
D input
Master
Slave
Outputs
Q̄
Comp.
Q
True
Q
Q̄
CK
CK
(Clock)
Clear
Truth table
D_n | Q_{n+1}
0 | 0
1 | 1
(A)
(B)